


# Exercícios Portas Lógicas

## Álgebra Booleana – parte 2

Mauricio Santana dos Santos / RA: 01202091

1) Dado o circuito abaixo faça a tabela verdade e a expressão booleana

**Circuito**

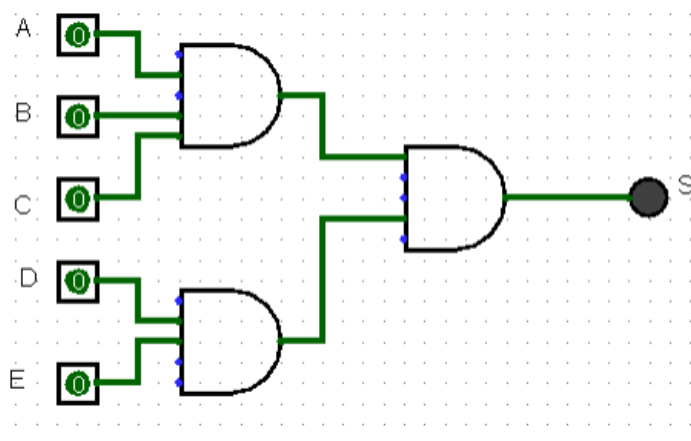

**Expressão booleana**

$$S = ((A * B * C) * (D * E))$$


**Tabela verdade**

A	B	C	D	E	S1 (A*B*C)	S2(D*E)	S(S1 *S2)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0

1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

2) Dada a expressão boolena apresente o circuito e a tabela verdade

Circuito

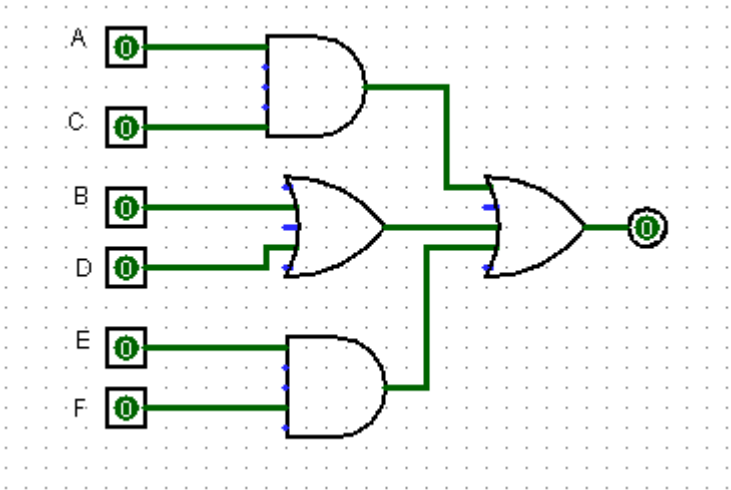

Expressão booleana

$S = ( AC ) + ( B + D ) + ( EF )$

Tabela verdade

A	B	C	D	E	F	S1 (A*C)	S2 (B+D)	S3 (E*F)	S (S1+S2+S3)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0

[illegible]

3) Dada a tabela verdade a seguir, desenhe o seu circuito lógico e a expressão booleana


Tabela verdade

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0



0	0	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
!A	!B	C	D
A	!B	!C	!D
A	!B	C	D

Circuito

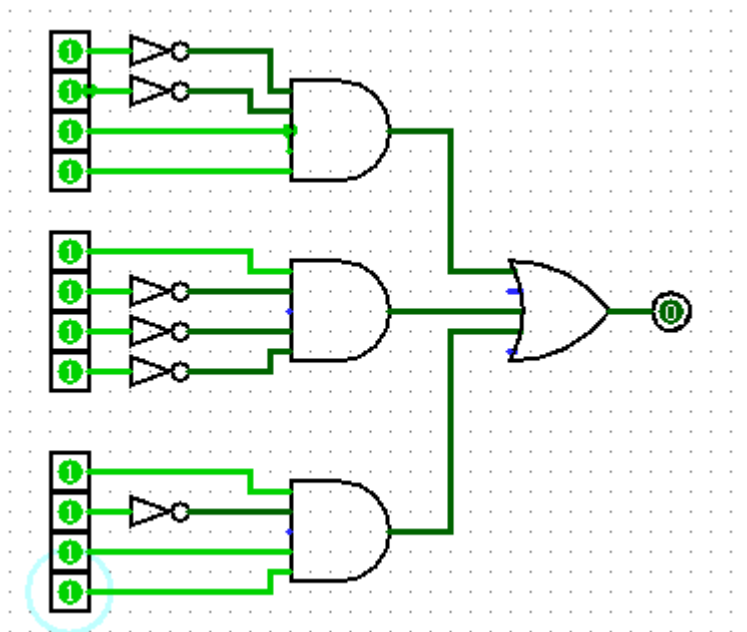


Expressão booleana

$$S = (!A * !B * C * D) + S = (A * !B * !C * !D) + S = (A * !B * C * D)$$

1) Dado o circuito abaixo faça a tabela verdade e a expressão booleana

### Circuito

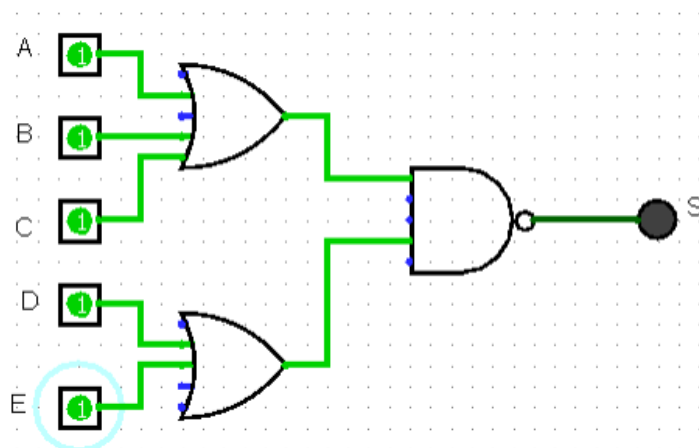

### Expressão booleana

$$S = ((A+B+C) * (D+E))$$

### Tabela verdade

A	B	C	D	E	S1 (A+B+C)	S2(D+E)	S(S1 * S2)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	0


1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

2) Dada a expressão booleana apresente o circuito e a tabela verdade

### Expressão booleana

$$S = A(B+D) + (EF) + C$$

### Circuito

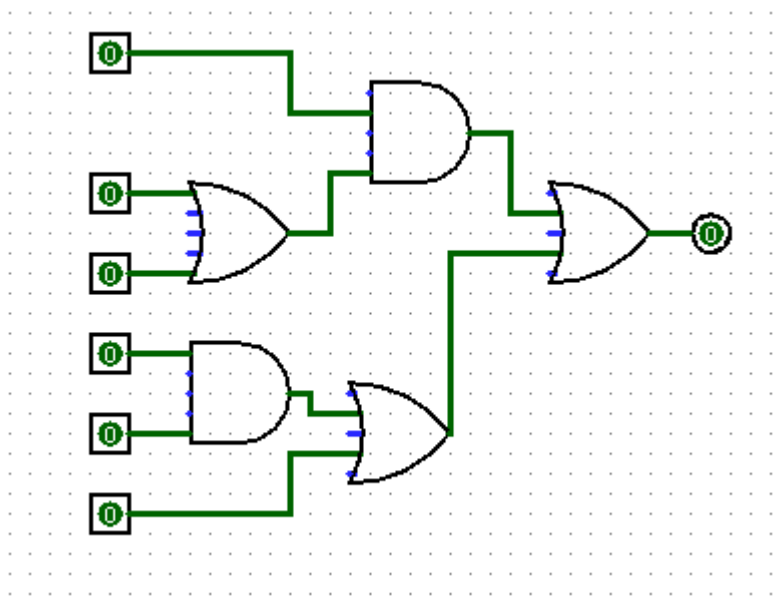

### Tabela verdade

A	B	C	D	E	F	S1(B+D)	S2 (E*F)	S3 (S1 *A)	S4 (S2 +C)	S=(S3+S4)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0


[illegible]

3) Dada a tabela verdade a seguir, desenhe o seu circuito lógico e a expressão booleana

Tabela verdade

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Circuito

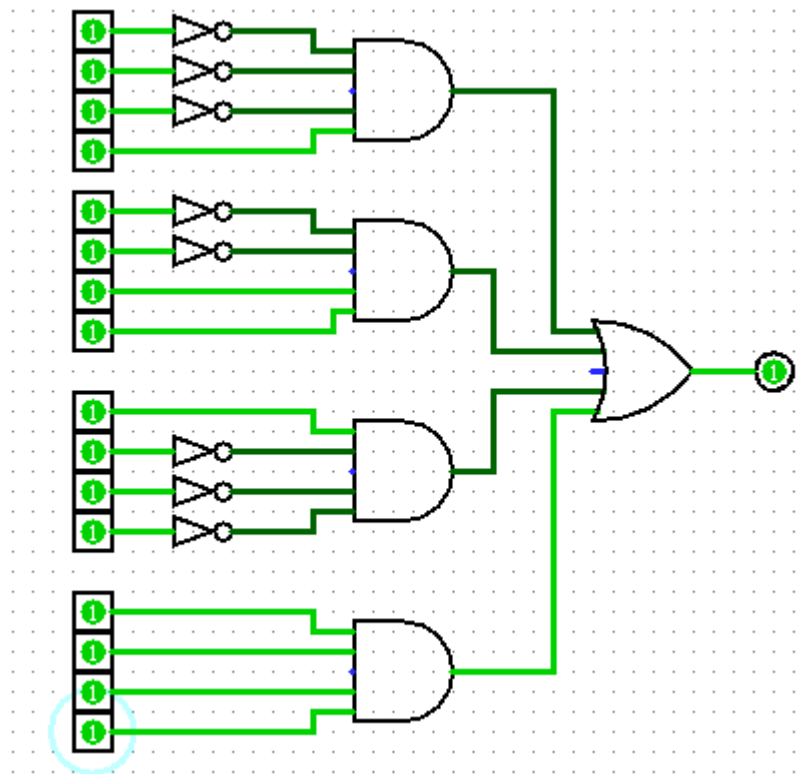

Expressão booleana

$$S = (!A * !B * !C * D) + S = (!A * !B * C * D) + S = (A * !B * !C * !D) + S = (A * B * C * D)$$

0	0	0	1
0	0	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

!A	!B	!C	D
!A	!B	C	D
A	!B	!C	!D
A	B	C	D