

### TABELA VERDADE

A	B	C	D	S1 (A + B)	S2 (C+D)	S=(S1*S2)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

### Senhas possíveis

0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

!A	B	!C	D
!A	B	C	!D
!A	B	C	D
A	!B	!C	D
A	!B	C	!D
A	!B	C	D
A	B	!C	D
A	B	C	!D
A	B	C	D