


Exercícios Portas Lógicas

Álgebra Booleana – parte 1

Mauricio Santana dos Santos / RA: 01202091

1) Dado o circuito abaixo faça a tabela verdade e a expressão booleana

Circuito

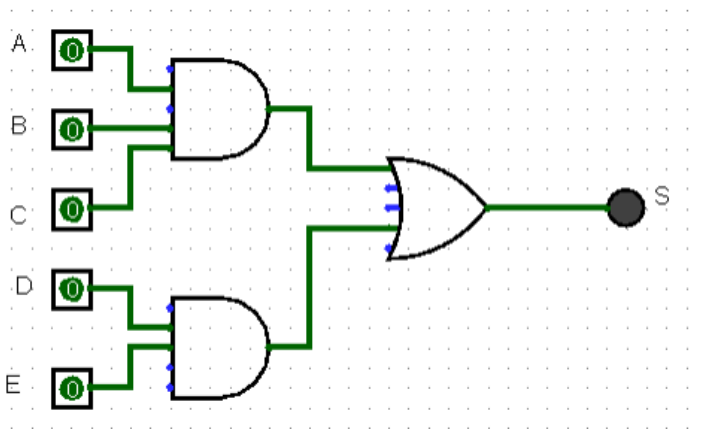

Expressão booleana

$$S = ((A * B * C) + (D * E))$$

Tabela verdade

A	B	C	D	E	S1 (A* B * C)	S2 (D*E)	S(S1 + S2)
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0

1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	0	1

2) Dada a expressão boolena apresente o circuito e a tabela verdade

Expressão booleana

$S = (AB) + (CD) + (EF)$

Circuito

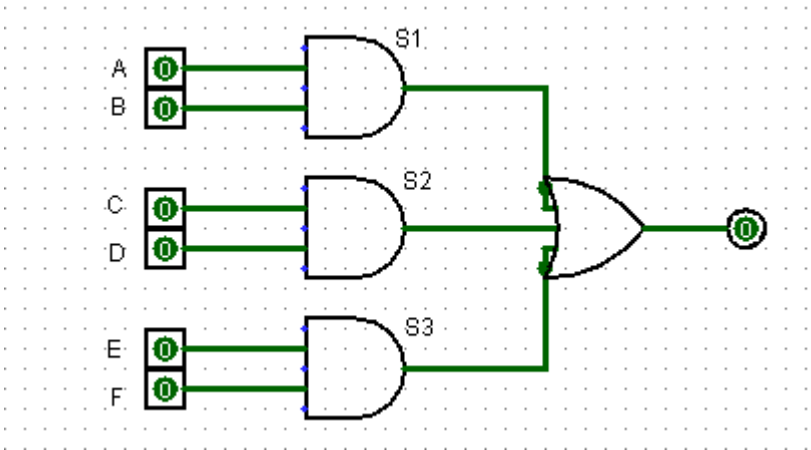


Tabela verdade

A	B	C	D	E	F	S1 (A *B)	S2 (C*D)	S3 (E*F)	S (S1+S2+S3)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	1

0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	0	1

[illegible]